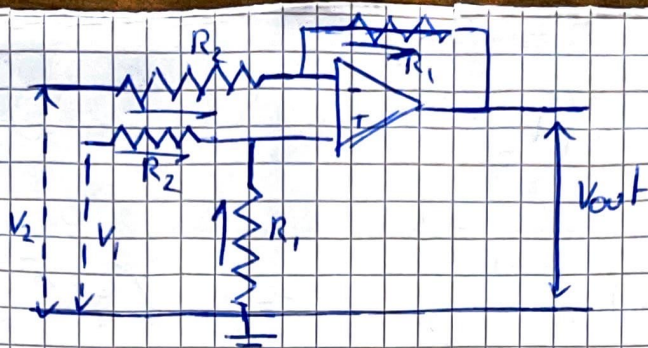


Q3 1006



$$V_{out} = A(V^+ - V^-)$$

show: $\frac{R_1}{R_2}(V_1 - V_2) = V_{out}$

$$I_2 = \frac{V^- - V_2}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{V_{out} - V^-}{R_1}$$

$$I_1 R_1 + V^- = V_{out}$$

$$I_2 = \frac{V^+ - V_1}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{V^+ - 0}{R_1}$$

$$\frac{V^- - V_2}{R_2} = \frac{V_{out} - V^-}{R_1}$$

$$\frac{V^+ - V_1}{R_2} = \frac{V^+}{R_1}$$

$$\Rightarrow V^- - V_2 = \frac{R_2}{R_1}(V_{out} - V^-)$$

$$\Rightarrow V^+ - V_1 = \frac{R_2}{R_1} V^+$$

$$\Rightarrow V^- - V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_{out} + \frac{R_2}{R_1} V^- = 0$$

$$\Rightarrow V^+ \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = V_1$$

$$\Rightarrow V^- \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = V_2 + \frac{R_2}{R_1} V_{out}$$

$$\Rightarrow V^- = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} V_1$$

$$\Rightarrow V^- = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} \cdot \left(V_2 + \frac{R_2}{R_1} V_{out}\right)$$

$$V^- = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \cdot \left(V_2 + \frac{R_2}{R_1} \cdot V_{out} \right)$$

$$U = IR$$

$$V^+ = \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \cdot V_1$$

$$V_{out} = A(V^+ - V^-)$$

$$V_{out} = A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \left[V_1 - V_2 - \frac{R_2}{R_1} V_{out} \right]$$

$$\Rightarrow V_{out} + A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \cdot \frac{R_2}{R_1} V_{out} = A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} [V_1 - V_2]$$

$$V_{out} \left[1 + A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} \cdot \frac{R_2}{R_1} \right] = A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} [V_1 - V_2]$$

$$V_{out} \left[1 + A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \right] = A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} [V_1 - V_2]$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}}}{1 + A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}}} (V_1 - V_2) \Rightarrow \lim_{A \rightarrow \infty} \frac{A + \frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}}}{1 + A \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}}} (V_2 - V_1)$$

$$\frac{1}{1 + \frac{R_2}{R_1}} (V_2 - V_1) = \frac{1 + \frac{R_1}{R_2}}{1 + \frac{R_2}{R_1}} (V_2 - V_1)$$

$$= \frac{R_2 + R_1}{R_2} = \frac{R_1}{R_2} (V_2 - V_1)$$